

# Понятие электричества

## Гидравлическая система

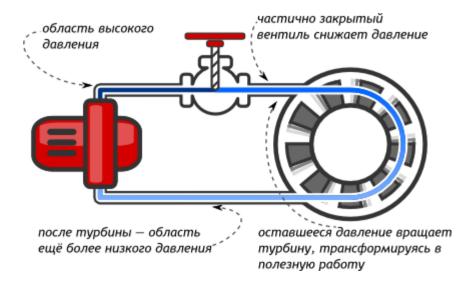

Под действием давления насоса,	Паскаль
по трубам и клапанам разного сечения,	1/cm <sup>2</sup>
из области высокого давления	
в область низкого давления	
переносится объём жидкости,	M <sup>3</sup>
формируя поток определённой силы,	м³/сек
который совершает полезную работу,	Джоуль
передавая энергию турбине с некой скоростью.	Ватт

# Электрическая цепь

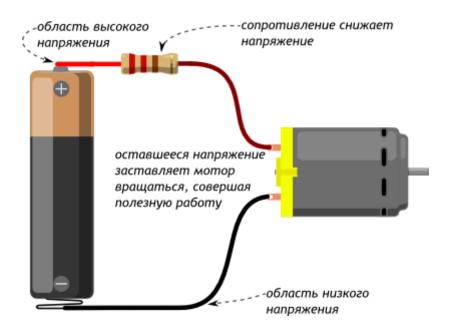


Под действием напряжения источника питания,	U	Вольт
по проводникам и компонентам разного сопротивления,	R	Ом
от высокого потенциала,	+	«плюс»
к низкому потенциалу	-	«минус»
переносится заряд,	Q	Кулон
формируя электрический ток определённой силы,	I	Ампер
который совершает полезную работу,	W	Джоуль
превращаясь в другую энергию с некой скоростью.	P	Ватт

# Принципиальные схемы

Чтобы изобразить на бумаге как должна выглядеть та или иная электрическая цепь используют *схемы*. Схемы бывают разных видов со своими преимуществами и недостатками. Ниже приведена одна и та же электрическая схема, изображённая по-разному, в четырёх вариациях.


#### Рисованная схема

Красиво, но громоздко и непрактично:

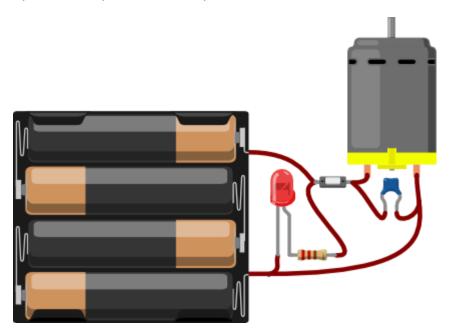

## Принципиальная схема


Компактно и наглядно:

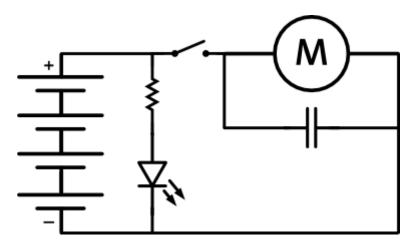

- То, что соединено линией, в реальности должно быть соединено проводником
- то, что не соединено линией, в реальности должно быть электрически изолировано

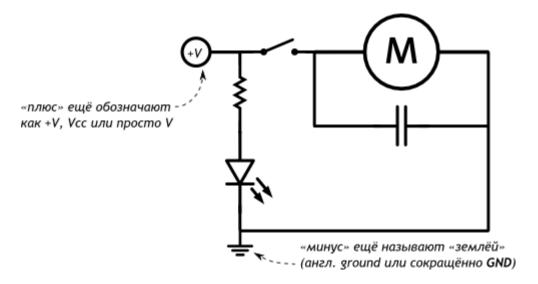
### Принципиальная схема без явного источника питания

Источник питания зачастую не рисуют в явном виде, а используют отдельные символы для плюса и минуса. Такая схема ещё более компактна.


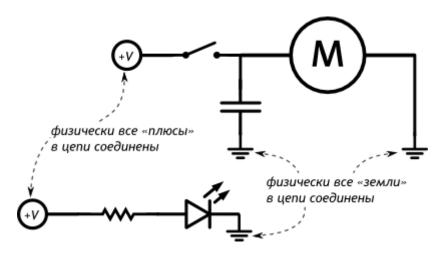
## Принципиальная схема с отдельными контурами


Часто для удобства одну цепь на схемах разбивают на отдельные части. В сложных проектах так добиваются наглядности и делят зоны ответственности между несколькими инженерамиразработчиками.



# Основные законы электричества


#### Закон Ома

Закон Ома — главный закон электричества

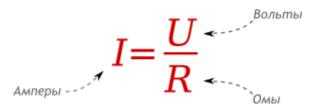
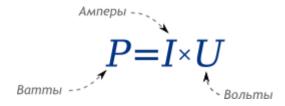
#### Мощность

Мощность — мера скорости трансформации электрической энергии в другую форму



Зная закон Ома, можно заметить, что мощность можно рассчитать иначе:

$$P = I^2 \times R = \frac{U^2}{R}$$

Мир не идеален и часть электроэнергии непременно трансформируется в тепло. Из-за этого и греются компьютеры, телефоны, телевизоры и другая электроника.




## Короткое замыкание

Соединение плюса с минусом напрямую, по закону Ома, приводит к очень большому току, следовательно, к очень большой мощности нагрева, что в итоге приводит к возгоранию.

Это называется *коротким замыканием* или в просторечии просто «козой». Никогда не допускайте его, ни при каких обстоятельствах!

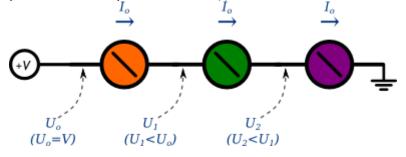
## Последовательное подключение

При последовательном подключении сила тока в каждом потребителе — одна и та же, различается напряжение: в каждом компоненте  $na\partial aem$  его часть.


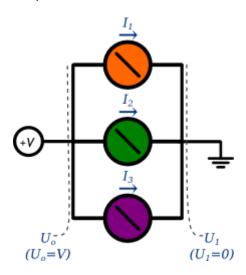
## Параллельное подключение


При параллельном подключении напряжение вокруг каждого потребителя — одно и то же, различается сила тока: каждый потребляет ток в соответствии с собственным сопротивлением.



# Управление электричеством

Если постоянно и монотонно трансформировать электроэнергию в другую форму, область применения электричества будет сильно ограничена. Огромный мир разнообразных полезных устройств открывается, если научиться контролировать и взаимодействовать с электричеством. Для этого существует несколько способов.

## Управление вручную

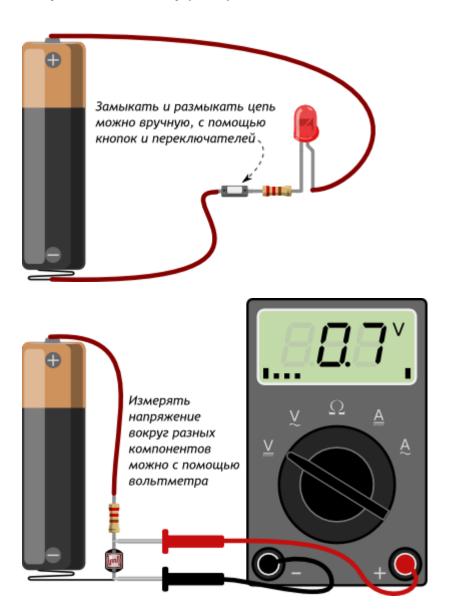


#### Автоматическое управление

Замыкать и размыкать цепь, измерять напряжение также можно, не вручную, а автоматически, по заданному алгоритму при помощи запрограммированного микроконтроллера.

Существуют «сырые» микроконтроллеры, выполненные в виде одной микросхемы. Они дёшевы при массовом производстве, но их программирование и правильное подключение — нетривиальная задача для новичка.

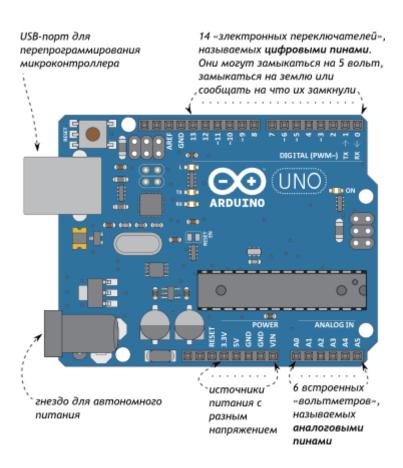Чтобы решить эту проблему, существуют готовые платы или, как ещё говорят, вычислительные платформы. Они делают процесс взаимодействия с микроконтроллером очень простым. Типичным представителем этого семейства являются платы Arduino.




# Быстрая сборка схем

Для надёжной сборки устройств создаются индивидуальные печатные платы. Если делать их самостоятельно, это займёт много времени и заставит повозиться с химикатами и паяльником. Индивидуальные платы с промышленным монтажом на заказ крайне дороги при малом тираже.

Для быстрой сборки электрических схем без пайки и без проблем существует макетная плата. Её же называют макетной доской, макеткой или breadboard'ом.

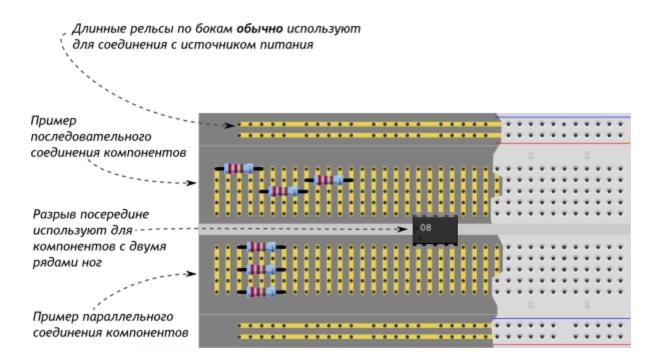
## Принцип работы

Под слоем пластика скрываются медные пластины-рельсы, выложенные по незамысловатому принципу:



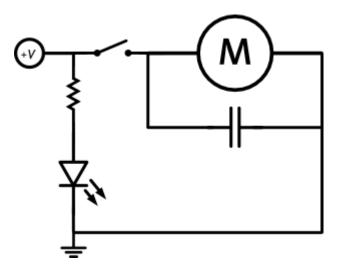
## Пример использования

Одну и ту же схему на макетной доске можно собрать множеством способов. Пример одной из конфигураций разберём для такой схемы:



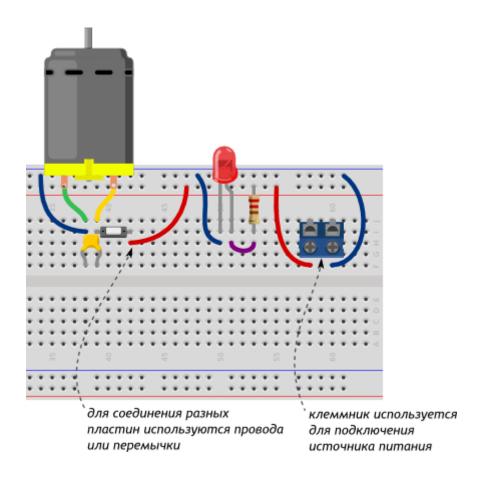На макетной доске её физическое воплощение может быть сделано таким способом:




На что стоит обратить внимание:

- Цвета проводов, конечно же, значения не имеют. Однако хорошим тоном является использование красных проводов для линии питания и чёрных или синих для линии земли
- Мы подключили источник питания к длинным боковым рельсам. Это позволяет не тянуть к нему самому большое количество проводов с разных участков схемы, а задача по его замене или перемещению сильно упрощается
- Положение всей схемы на макетной доске не так важно. Важно *взаимное* положение компонентов друг относительно друга
- Схема по горизонтали побита на отдельные участки, которые легко воспринимать и изменять по отдельности
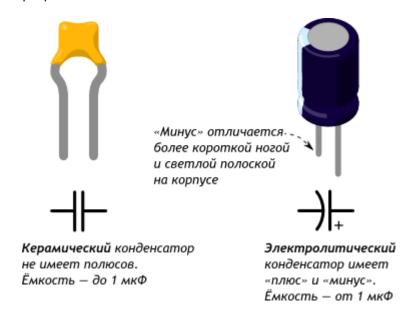
# Конденсатор

Конденсатор — крошечный аккумулятор, который очень быстро заряжается и очень быстро разряжается.



### Основные характеристики

Ёмкость (номинал)	C	Фарад
Точность (допуск)	±	%
Максимальное напряжение	V	Вольт

### Кодирование номинала




Номинал в п $\Phi$  записан на корпусе. Первые 2 цифры — основание, 3-я — множитель. Например:

- 220 = 22 × 10<sup>0</sup> пФ = 22 пФ
- 471 = 47 × 10¹ пФ = 470 пФ
- 103 = 10 × 10<sup>3</sup> пФ = 10 000 пФ = 10 нФ
- 104 = 10 × 10<sup>4</sup> пФ = 100 000 пФ = 100 нФ
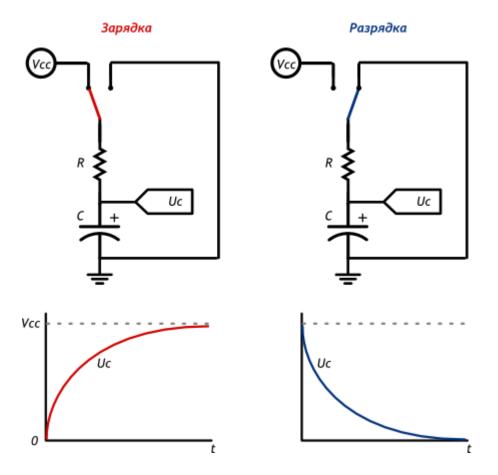
## Поведение

- Если подаваемое напряжение больше внутреннего накопленного, конденсатор будет заряжаться.
- Если внешнее напряжение меньше внутреннего, конденсатор будет отдавать заряд.



## Время заряда и разряда


Для связывания уровня заряда конденсатора с временем используют понятие «постоянной времени  $\tau$ »:

$$\tau = R \times C$$

- За *т* секунд конденсатор заряжается или разряжается на 63%
- За 5×т секунд конденсатор заряжается или разряжается на 99%
- Если резистора в схеме нет, его роль исполняет паразитное сопротивление проводов, разъёмов, дорожек, составляющее доли Ома
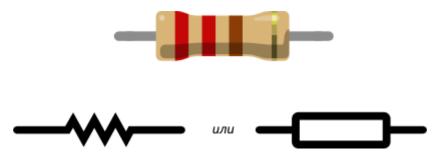
# Резистор

Резистор — искусственное «препятствие» для тока. *Сопротивление* в чистом виде. Резистор ограничивает силу тока, переводя часть электроэнергии в тепло.




## Основные характеристики

Сопротивление (номинал)	R	Ом
Точность (допуск)	±	%
Мощность	Ρ	Ватт
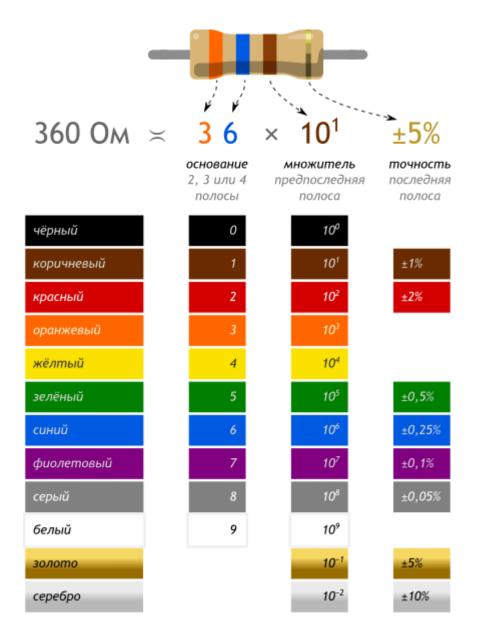
## Цветовая кодировка резисторов

Наносить номинал резистора на корпус числами — дорого и непрактично: они получаются очень мелкими. Поэтому номинал и допуск кодируют цветными полосками.



Разные серии резисторов содержат разное количество полос, но принцип расшифровки одинаков.


Цвет корпуса резистора может быть бежевым, голубым, белым. Это не играет роли.

Если не уверены в том, что правильно прочитали полосы, можете проверить себя с помощью мультиметра.



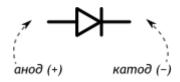
# Диод

Диод — это электрический «ниппель». У него есть 2 полюса: анод и катод. Ток пропускается только от анода к катоду.





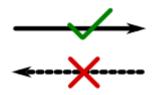


## Основные характеристики

Падение прямого напряжения	<b>V</b> <sub>F</sub>	Вольт
Максимальное сдерживаемое обратное напряжение	V <sub>DC</sub>	Вольт
Максимальный прямой ток	I <sub>F</sub>	Ампер
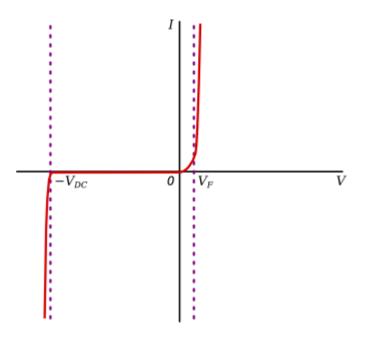
## Вольт-амперная характеристика

После того, как напряжение в прямом направлении превысит небольшой порог  $V_F$  диод *открывается* и начинает практически беспрепятственно пропускать ток, который создаётся оставшимся напряжением.

Если напряжение подаётся в обратном направлении, диод сдерживает ток вплоть до некоторого большого напряжения  $V_{\text{DC}}$  после чего *пробивается* и работает также, как в прямом направлении.



### Виды диодов

Выпрямительный диод



Также известен как защитный, кремниевый

- $V_F = 0.7 B$
- $V_{\text{DC}}$  сотни или тысячи вольт
- Открывается медленно
- Восстанавливается после пробоя обратным током

Диод Шоттки



Шоттки — фамилия его изобретателя. Также известен как сигнальный, германиевый.

- $V_F = 0.3 B$
- $V_{DC}$  десятки вольт
- Открывается быстро
- Сгорает после пробоя обратным током

Диод Зеннера




Зеннер — фамилия его изобретателя. Также известен как стабилитрон

- V<sub>F</sub> = 1 B
- $V_{DC}$  фиксированное значение на выбор
- Умышленно используется в обратном направлении как источник фиксированного напряжения
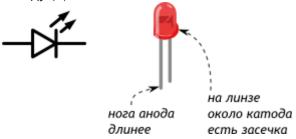
# Светодиод

Светодиод (англ. Light Emitting Diode или просто LED) — энергоэффективная, надёжная, долговечная «лампочка»


Светодиод — вид <u>диода</u>, который светится, когда через него проходит ток от анода (+) к катоду (-).




## Основные характеристики

Падение напряжения	V <sub>F</sub>	Вольт
Номинальный ток	I	Ампер
Интенсивность (яркость)	I <sub>V</sub>	Кандела
Длина волны (цвет)	λ	Нанометр

## Восприятие световых волн человеком

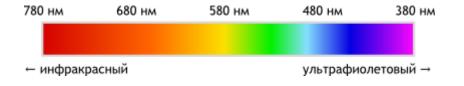

#### Типовая схема включения

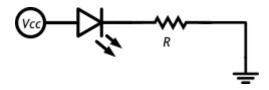

Собственное сопротивление светодиода после насыщения очень мало, и без резистора, ограничивающего ток через светодиод, он перегорит

Порядок: «резистор до» или «резистор после» — не важен

### Поиск подходящего резистора

Рассчитаем какой резистор R в приведённой схеме нам нужно взять, чтобы получить оптимальный результат. Предположим, что у нас такой светодиод и источник питания:

$$V_F = 2.3 \,\mathrm{B}$$
  
 $I = 20 \,\mathrm{mA}$   
 $V_{CC} = 5 \,\mathrm{B}$ 

Найдём оптимальное сопротивление R и минимально допустимую мощность резистора  $P_R$ . Сначала поймём какое напряжение должен взять на себя резистор:

$$U_R = V_{CC} - V_F = 5 B - 2.3 B = 2.7 B$$

По закону Ома найдём значение сопротивления, которое обеспечит такое падение:

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{2.7 \,\mathrm{B}}{0.02 \,\mathrm{A}} = 135 \,\mathrm{Om}$$

Таким образом:

- при сопротивлении более 135 Ом яркость будет ниже заявленной
- при сопротивлении менее 135 Ом срок жизни светодиода будет меньше Теперь найдём мощность, которую при этом резистору придётся рассеивать:

$$P_R = I^2 \times R = 0.02^2 \text{ A} \times 135 \text{ Om} = 0.054 \text{ Bt}$$

Это означает, что при мощности резистора менее 54 мВт резистор перегорит.


#### Простое правило

Чтобы не заниматься расчётами резистора каждый раз во время проведения экспериментов, можно просто запомнить правило для самого типичного сценария.

Для питания 1 светодиода на 20 мА от 5 В используйте резистор от 150 до 360 Ом.
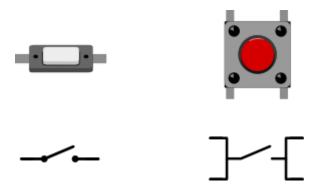
### Кнопка

Тактовая кнопка — простой, всем известный механизм, замыкающий цепь пока есть давление на толкатель.



Кнопки с 4 контактами стоит рассматривать, как 2 пары рельс, которые соединяются при нажатии.



При замыкании и размыкании между пластинами кнопки возникают микроискры, провоцирующие до десятка переключений за несколько миллисекунд. Явление называется дребезгом (англ. bounce). Это нужно учитывать, если необходимо фиксировать «клики».

## Схема подключения


Напрашивается подключение напрямую. Но это наивный, неверный способ.



Пока кнопка нажата, выходное напряжение Vout = Vcc, но пока она отпущена, Vout ≠ 0. Кнопка и провода в этом случае работают как антенна, и Vout будет «шуметь», принимая случайные значения «из воздуха».

Пока соединения нет, необходимо дать резервный, слабый путь, делающий напряжение определённым. Для этого используют один из двух вариантов.


#### Схема со стягивающим резистором

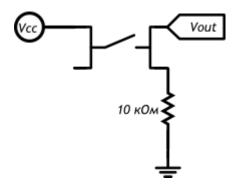

• Есть нажатие: Vout = Vcc

■ Heт нажатия: Vout = 0

#### Схема с подтягивающим резистором

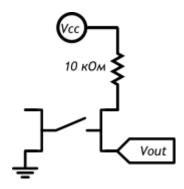

Есть нажатие: Vout = 0


■ Heт нажатия: Vout = Vcc

# Светодиодные сборки

Многие компоненты, используемые для индикации, представляют собой несколько отдельных светодиодов в одном корпусе.

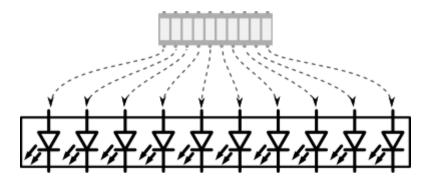
### Светодиодная шкала

Светодиодная шкала — это десяток отдельных светодиодов, каждый со своим анодом и катодом.



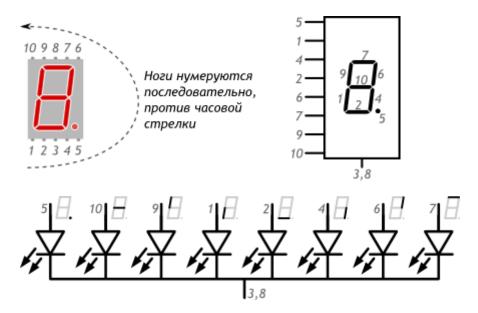
## Семисегментный индикатор

Семисегментный индикатор — это восемь светодиодов в одном корпусе: 7 сегментов + точка. Анод у каждого светодиода отдельный, а катод у всех общий, на ноге 3 или 8.


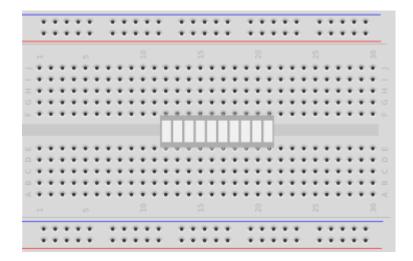
### Установка на макетную плату


Для подключения на breadboard'е используйте канавку в центре, чтобы не замкнуть ноги на противоположных сторонах.


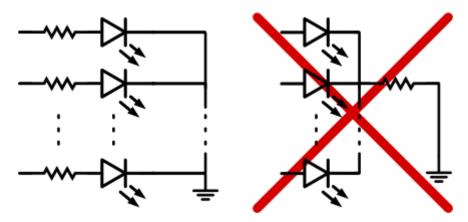
## Токоограничивающие резисторы

Используйте *отдельный* резистор для каждого светодиода, иначе при разном количестве включенных сегментов их яркость будет «скакать».


Даже в случае, когда все светодиоды включаются и выключаются синхронно, лучше придерживаться этого правила. Светодиоды могут чуть отличаться своей вольт-амперной характеристикой друг от друга. Первый открывшийся пропустит через себя ток, предназначенный для всех. Из-за чего он может выйти из строя, и «эстафета» перейдёт к следующему.


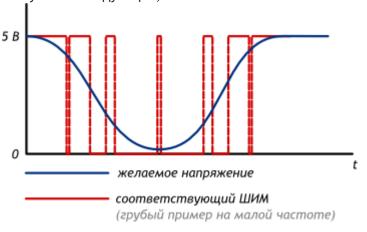
# Широтно-импульсная модуляция

Микроконтроллеры обычно не могут выдавать произвольное напряжение. Они могут выдать либо напряжение питания (например, 5 B), либо землю (т.е. 0 B)

Но уровнем напряжения управляется многое: например, яркость светодиода или скорость вращения мотора. Для симуляции неполного напряжения используется *ШИМ* (Широтно-Импульсная Модуляция, англ. Pulse Width Modulation или просто *PWM*)



### Применение


Выход микроконтроллера переключается между землёй и Vcc тысячи раз в секунду. Или, как ещё говорят, имеет частоту в тысячи герц. Глаз не замечает мерцания более 50 Гц, поэтому нам кажется, что светодиод не мерцает, а горит в вполсилы.

Аналогично, разогнанный мотор не может остановить вал за миллисекунды, поэтому ШИМ-сигнал заставит вращаться его в неполную силу.

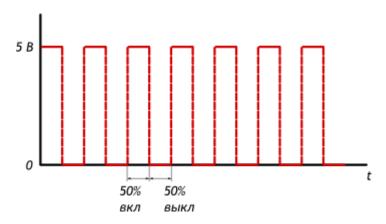
### Скважность

Отношение времени включения и выключения называют скважностью (англ. duty cycle).


Рассмотрим несколько сценариев при напряжении питания  $\mathit{Vcc}$  равным 5 вольтам. 50% — эквивалент 2,5 В



10% - эквивалент 0,5 В

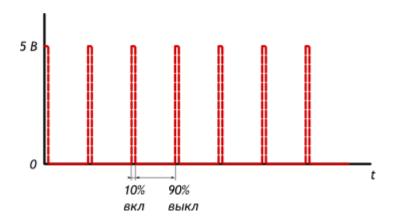


90% - эквивалент 4,5 В

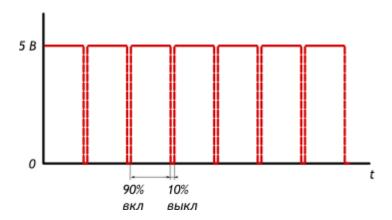
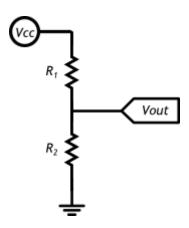
# Делитель напряжения

Последовательно подключённые резисторы делят поступающее на них напряжение в определённой пропорции.



## Расчёт пропорции

Сила тока, протекающая через резисторы одинакова, т.к. они соединены последовательно, и по закону Ома может быть рассчитана как:


$$I = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

По тому же закону Ома можно вычислить напряжение  $V_{\it out}$ , которое падает на резисторе  $R_2$ :  $V_{\it out}=U_2=I\times R_2=rac{R_2\cdot V_{\it CC}}{R_1+R_2}$ 

Из полученной формулы видно, что чем больше  $R_2$  относительно  $R_1$ , тем большее напряжение падает на нём.
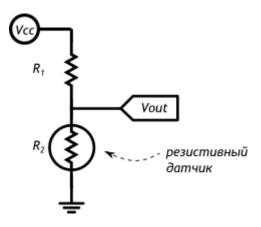
### Считывание резистивных сенсоров


Если вместо  $R_2$  использовать не постоянный резистор, а датчик, который меняет своё сопротивление,  $V_{out}$  будет зависеть от измеряемого значения.




Микроконтроллер умеет измерять напряжение. Таким образом, мы можем использовать свойства делителя напряжения для получения показаний от сенсора.

## Примеры резистивных датчиков

Термистор

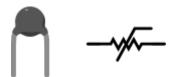


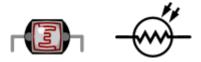Термистор изменяет своё сопротивление в зависимости от собственной температуры Фоторезистор



Фоторезистор (англ. Light Dependent Resistor или сокращённо LDR) изменяет своё сопротивление в зависимости от силы света, попадающего на его керамическую «змейку»

#### Потенциометр

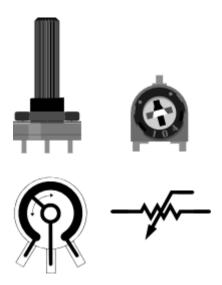


Потенциометр ещё называют переменным резистором, триммером. Это делитель из двух резисторов в одном корпусе. Поэтому у него 3 ноги: питание, выход, земля.

Соотношение  $R_1$  и  $R_2$  меняется поворотом ручки. От 100% в пользу  $R_1$  до 100% в пользу  $R_2$ .
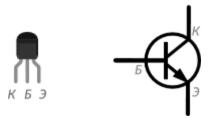
# Биполярный транзистор

Транзистор — это электронная кнопка. На кнопку нажимают пальцем, а на биполярный транзистор — током.

Транзисторы используют для управления мощными нагрузками при помощи слабых сигналов с микроконтроллера.




- Нога, выполняющая роль «кнопки» называется база (англ. base)
- Пока через базу течёт небольшой ток, транзистор открыт:
  - о Большой ток может втекать в *коллектор* (англ. collector)
  - о и вытекать из *эмиттера* (англ. emitter)

## Основные характеристики

Макс. напряжение коллектор-эмиттер	<b>V</b> <sub>CE</sub>	Вольт
Максимальный ток через коллектор	Ic	Ампер
Коэффициент усиления	<b>h</b> <sub>fe</sub>	

## Типовая схема подключения

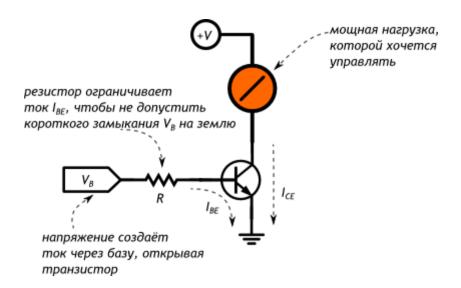

Транзистор усиливает максимально допустимый ток в  $h_{fe}$  раз:

$$I_{CE} = I_{BE} \times h_{fe}$$

## Пример расчёта

Если управляющий сигнал на базе транзистора с  $h_{fe}$  и резистором номиналом 1 кОм составляет 5 вольт:

- Какой максимальный ток сможет пропустить через себя транзистор?
- Каким по величине будет управляющий ток?

#### Дано

$$V_B = 5 \,\mathrm{B}$$
  
 $R = 1 \,\mathrm{\kappa}\mathrm{Om}$   
 $h_{fe} = 50$ 

#### Найти

$$I_{CE}$$
,  $I_{BE}$ 

#### Решение

$$I_{BE} = \frac{V_B}{R} = \frac{5 \text{ B}}{1000 \text{ Om}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$
 $I_{CE} = I_{BE} \times h_{fe} = 250 \cdot 10^{-3} \text{ A}$ 


#### Вывод

Если на базу подаётся 5 В через резистор в 1 кОм, транзистор откроется настолько, что будет способен пропустить до 250 мА. При этом управляющий ток составит всего 5 мА

•
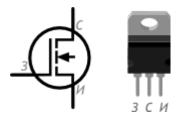
# Полевой транзистор

Полевой MOSFET-транзистор — ключ для управления большими токами при помощи небольшого  $\mu$  напряжения.



- «Кнопка» называется *затвором* (англ. gate)
- Пока на затворе есть небольшое напряжение, транзистор открыт:
  - о Большой ток может втекать в *сток* (англ. drain)
  - о и вытекать из *истока* (англ. source)


В отличие от <u>биполярного транзистора</u> полевой контролируется именно напряжением, а не током. Т.е. в открытом состоянии ток через затвор не идёт.

Используйте MOSFET для управления большими токами, от сотен миллиампер, когда дешёвого биполярного транзистора уже не достаточно.

### Основные характеристики

Максимальное напряжение сток-исток	<b>V</b> <sub>DS</sub>	Вольт
Максимальный ток через сток	<b>I</b> <sub>D</sub>	Ампер
Сопротивление сток-исток	R <sub>DSon</sub>	Ом
Рассеиваемая мощность	PD	Ватт

## Типовая схема подключения

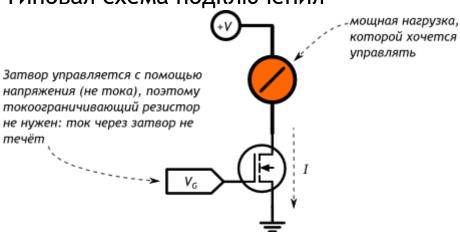

## Рассеивание тепла

Транзистор не идеален и часть пропускаемой мощности превращается в тепло.

$$P_H = I^2 \times R_{DSon}$$

Если  $P_{H}$  превысит  $P_{D}$ , без помощи дополнительного охлаждения транзистор сгорит.

## Пьезодинамик

Пьезоизлучатель звука (англ. buzzer) переводит *переменное напряжение* в колебание мембраны, которая в свою очередь создаёт звуковую волну.






Иначе говоря, пьезодинамик — это конденсатор, который звучит при зарядке и разрядке.

## Основные характеристики

Рекомендуемое (номинальное) напряжение	V	Вольт
Громкость (на заданном расстоянии)	P	Децибел
Пиковая частота	$f_{\scriptscriptstyle P}$	Герц
Ёмкость	С	Фарад
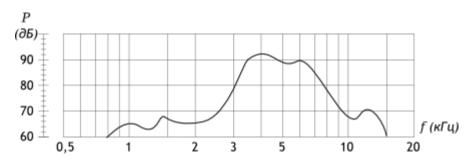
#### Амплитудно-частотная характеристика


Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) определяет громкость звука в зависимости от частоты управляющего сигнала, который и определяет высоту звучащей ноты.




Идеальная AYX — это прямая, т.е. одинаковая громкость вне зависимости от частоты. Но мир не идеален и разные виды излучателей имеют разные отклонения от идеала.
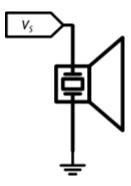
## Подключение напрямую


Пьезодинамик потребляет всего пару мА, поэтому можно смело подключать его прямо к микроконтроллеру



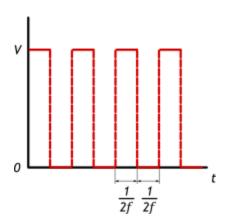Для звучания нужно подавать на динамик квадратную волну. Какой частоты будет волна, такой частоты будет и звук




## Подключение с регулировкой громкости

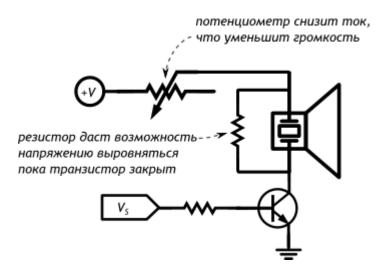
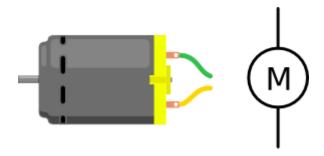
## Мотор

Мотор переводит электрическую энергию в механическую энергию вращения.




Самый простой вид мотора — коллекторный. При подаче напряжения в одном направлении вал крутится по часовой стрелке, в обратном направлении — против часовой

## Основные характеристики

Рекомендуемое (номинальное) напряжение	V	Вольт
Потребляемый ток без нагрузки	<b>I</b> <sub>F</sub>	Ампер
Потребляемый ток при блокировке	<b>I</b> s	Ампер
Скорость вращения без нагрузки	ω	C- <sup>1</sup>
Максимальный крутящий момент	τ	Н×м

#### Крутящий момент

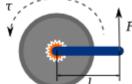


Крутящий момент определяет какая сила воздействует на точку рычага на заданном расстоянии от оси вращения.

$$\tau = F \times I$$

Силу иногда упрощённо измеряют в килограммах против гравитации Земли. А крутящий момент — в кг $\times$ см. Американцы любят измерять крутящий момент в унциях на дюйм (англ. oz $\times$ in).
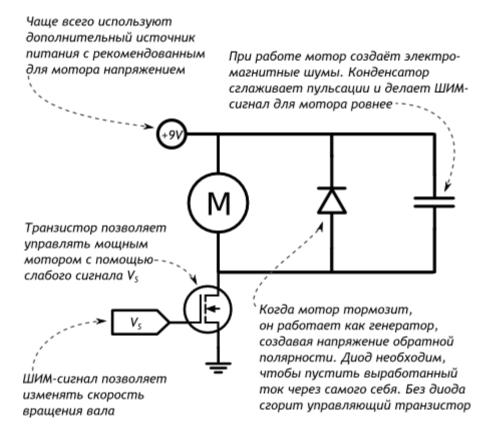
### Схема подключения без возможности реверса

Моторы — мощные потребители с рядом побочных эффектов. Для управления ими необходимы дополнительные компоненты.



#### Предельные характеристики

 $I_{S}$  всегда много больше  $I_{F}$  и для хобби-моторов составляет до 2 А. Выбирайте транзистор и диод, способные выдержать этот ток или не допускайте блокировки мотора.